



## Confinement et fonds de tiroirs

Durant ces jours, bloqué à la maison, j'ai passé mon temps à ranger et faire du tri dans mon atelier. En relisant une revue, je suis tombé sur le schéma d'un petit amplificateur tout simple équipé de deux lampes : EZ80 et ECL82.

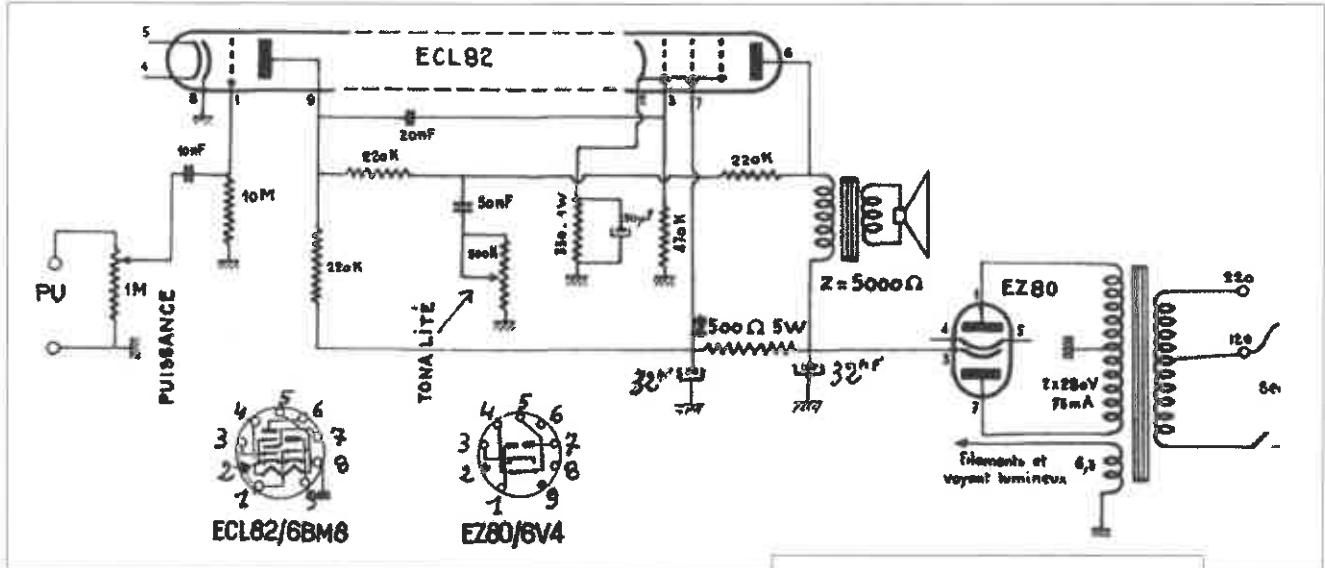


Schéma de l'amplificateur



Puisant dans mon stock de pièces détachées que je venais de ranger et muni de mon fer à souder, je me mis au travail pour réaliser ce petit amplificateur.

Dans un premier temps, j'entrepris la réalisation de cet amplificateur sur un châssis compact.

Puis un second dont le transformateur provenait d'un poste Schneider récemment démonté.

Enfin, un troisième exemplaire, mais cette fois en version stéréophonique 2 x 2 watts.



Le second amplificateur



Le troisième amplificateur stéréo

Source : Schéma de l'amplificateur dans l'ouvrage de L. Périconne « 100 schémas pratiques de radio de 1964

Daniel PREVOST C660